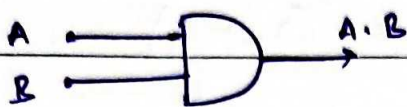


16.1.20 Experiment 1

Aim :

To study and verify all logic gates.


1. AND Gate



Truth Table

A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. NOT Gate

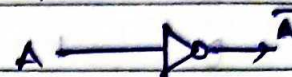

Truth Table

A	A-bar
0	1
1	0

2. OR Gate



Truth Table

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


4. NAND Gate



Truth Table

A	B	(A.B)-bar
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


5. NOR gate

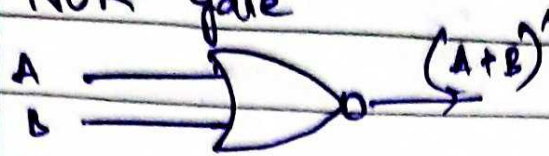

Truth Table

A	B	$(A+B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


6. EX-OR

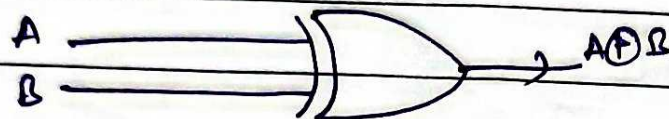

Truth Table


A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. EX-NOR

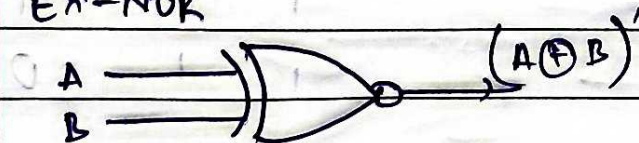

Truth Table

A	B	$(A \oplus B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

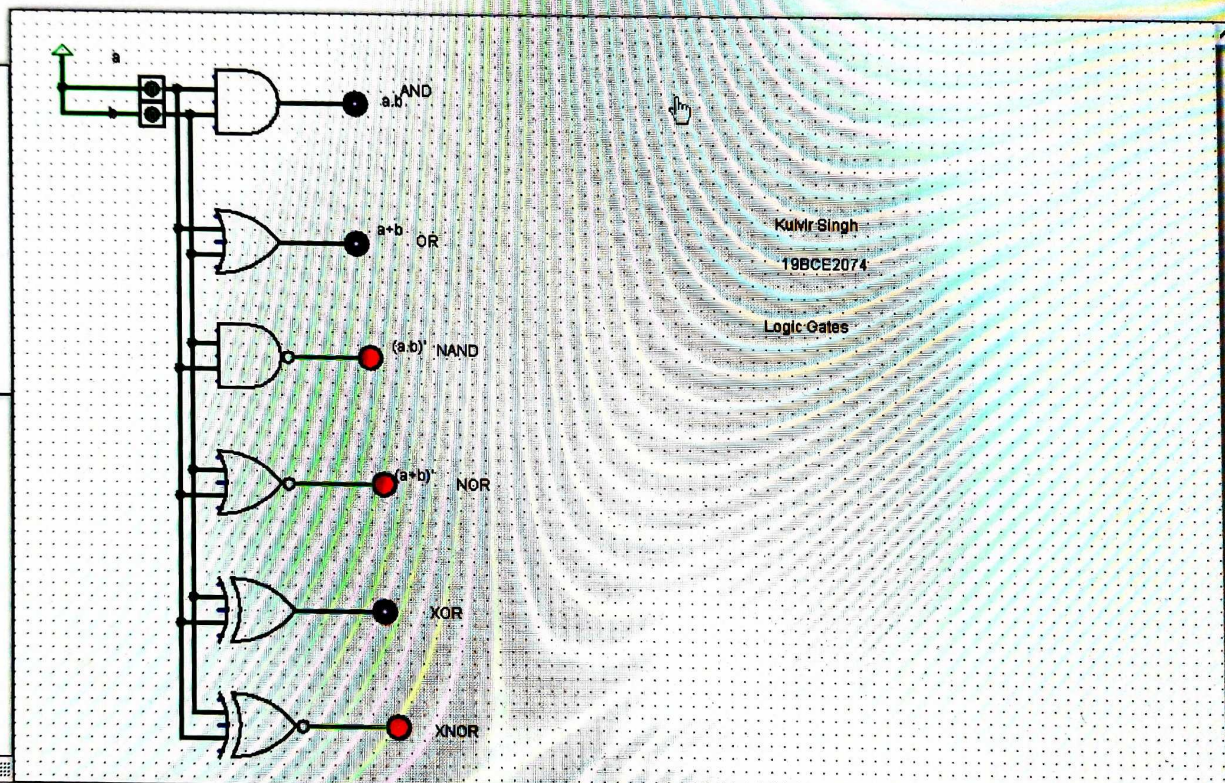

Kulvir Singh

19BCE2074

Logic Gates

100%