

6.02.20

## Experiment No. 2



Aim :

To verify the DeMorgan's Laws.

$$(A+B+C)' = A' \cdot B' \cdot C'$$

$$(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$$

Circuit

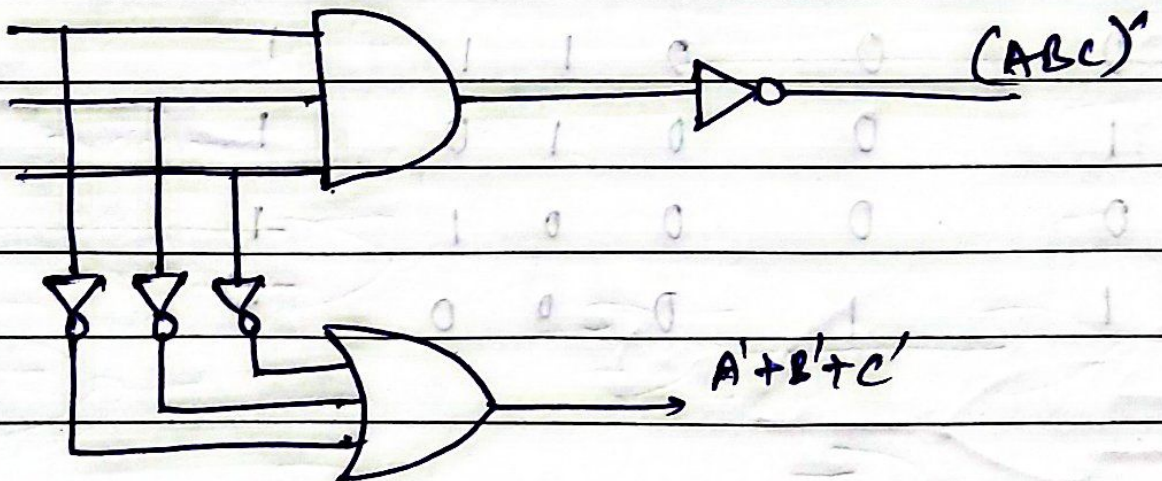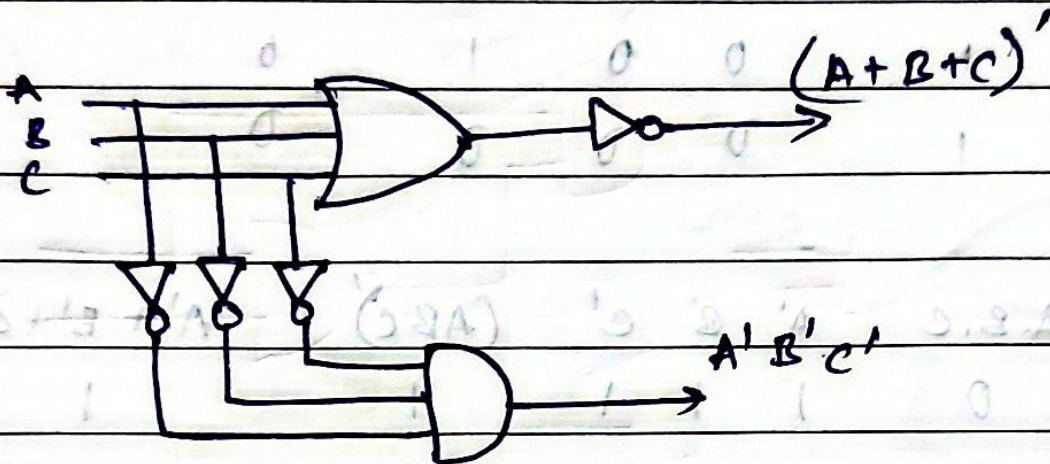



# Truth Table


1st Circuit

A	B	C	$A+B+C$	$A'$	$B'$	$C'$	$(A+B+C)'$	$A' \cdot B' \cdot C'$
0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0



2nd Circuit

A	B	C	$A \cdot B \cdot C$	$A'$	$B'$	$C'$	$(A \cdot B \cdot C)'$	$A' + B' + C'$
0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0



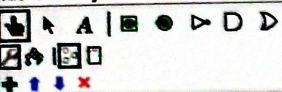

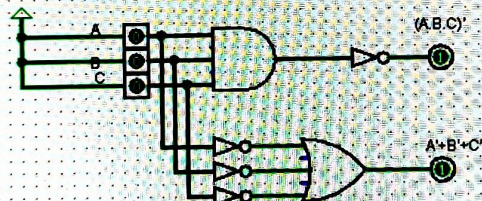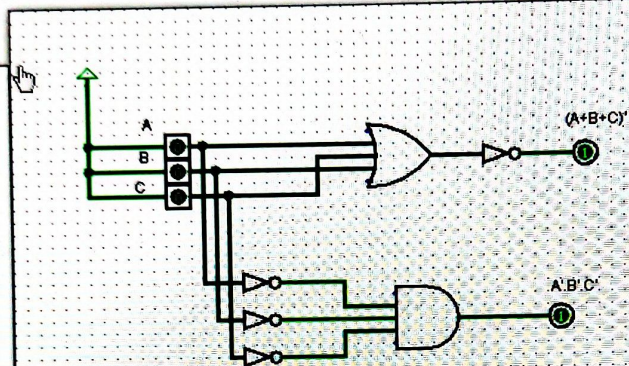demorgan da2  
main  
Wiring  
Gates  
Plexers  
Arithmetic  
Memory  
Input/Output  
Base



Kulvir Singh

19BCE2074

DEMORGAN'S LAWS